



Universidade do Porto

Faculdade de Engenharia

FEUP


Sistemas Eléctricos de Energia I

Problemas - Sistema p.u.

2002-03

PROBLEMAS SOBRE SISTEMA p.u.

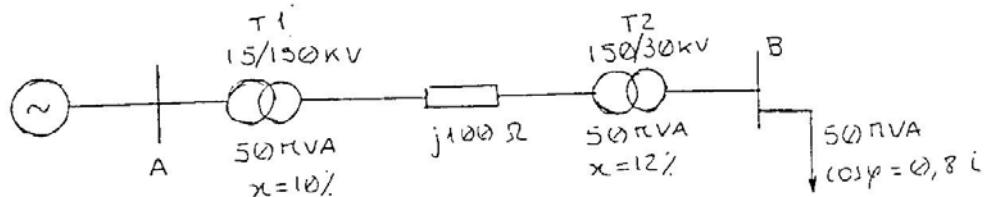- 1.1. Considere o seguinte esquema, representando uma rede radial de transmissão



Calcule a tensão que se deve impor ao barramento A para que a tensão no barramento B seja de 30 kV.

- 1.2. Resolva novamente o problema 1.1. considerando que a razão de transformação do transformador T1 é de 16,5/150 kv.

- 1.3. Resolva novamente o problema 1.1. considerando que a razão de transformação do transformador T1 é de 15/148 kv.


- 1.4. Considere o seguinte sistema trifásico:

$$\begin{aligned} Z_1 &= j13,5 \Omega & U_2 &= 144 \text{ kV} & T1: 100 \text{ MVA}; 145/30 \text{ kV}; 8\% \\ Z_2 &= j22,5 \Omega & U_3 &= 9,9 \text{ kV} & T2: 50 \text{ MVA}; 10/150 \text{ kV}; 10\% \\ Q_{gc} &= 30 \text{ MVAR} \end{aligned}$$

a) Obtenha o esquema equivalente em p.u.

b) Determine o valor da tensão no barramento 1

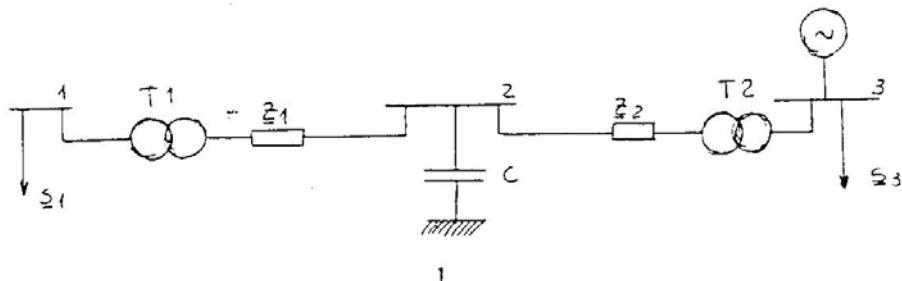c) Calcule o valor das potências activa e reactiva consumida no barramento 1




1.5. Considere o sistema representado pelo seguinte esquema unifilar:


$$\begin{aligned} Z_1 &= j 2 \Omega & Z_2 &= j 3 \Omega \\ T_1 &: 10/150 \text{ kv}, 50 \text{ MVA}, 9\% \\ T_2 &: 150/30 \text{ kv}, 25 \text{ MVA}, 10\% \\ G &: 10 \text{ kv} \quad , 50 \text{ MVA}, 25\% \\ A - SA &= 40 \text{ MVA} \quad \cos \varphi = 0,85 \text{ (i)} \\ B - P_B &= 10 \text{ MW} \quad \cos \varphi = 0,5 \text{ (i)} \end{aligned}$$

A tensão no barramento B é de 28 kv

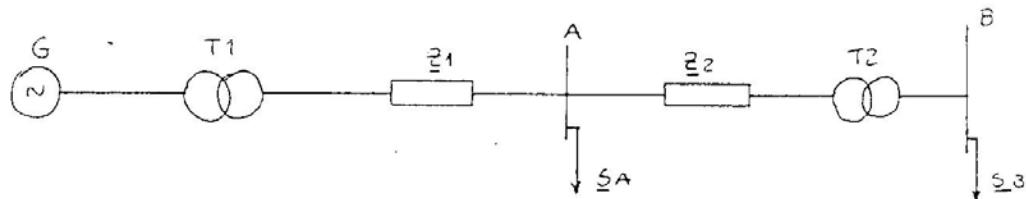- Qual a potência activa fornecida pelo gerador? Justifique.
- Determine o esquema equivalente em p.u..
- Calcule o valor da intensidade da corrente na linha 1 (a qual está representada no esquema pela impedância \underline{Z}_1).



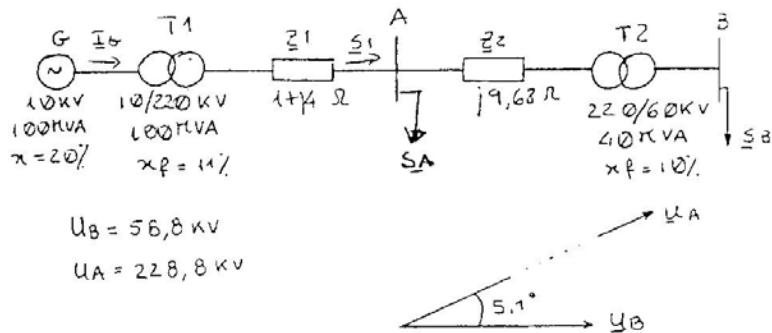1.6. Considere a seguinte representação unifilar de um sistema trifásico:



Tome para potência de base $S_b=100 \text{ MVA}$ e para tensão de base, no troço onde está instalado o alternador G, a tensão nominal desse alternador.

- a) A carga que está a ser directamente alimentada pelo barraamento A é constituída por uma grande instalação industrial que absorve a potência aparente

$$S_A = 70 \text{ MVA} \text{ com um factor de potência } 0,5(i)$$

No entanto, devido ao baixo valor deste factor de potência, foi instalada uma bateria de condensadores de modo a efectuar uma compensação para $\operatorname{tg}\varphi=0,6$

Pergunta: Qual o valor da carga $S_A = P_A + j Q_A$?

- b) Desenhe o esquema equivalente em p.u.

- c) Qual o valor da potência aparente $S_B = P_B + j Q_B$?


- d) Qual o valor da corrente I_G ?

- e) Qual o valor da potência S_1 ?

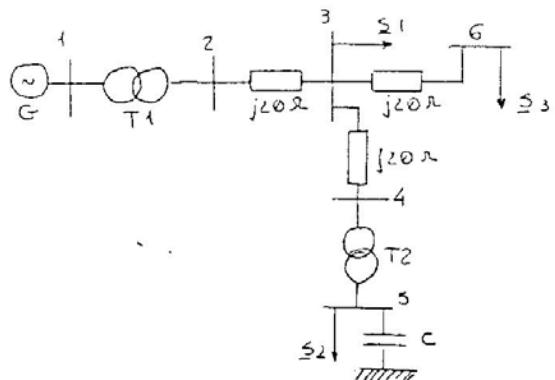1.7. O barramento 5 representa uma instalação fabril para a qual foi necessário corrigir o factor de potência para 0,8 i.

Sabendo que a bateria de condensadores instalada para o efeito possui uma capacidade por fase e em triângulo de $C_{\Delta} = 2 \mu F$. Calcule:

- O esquema em p.u. tendo como base de potência 5MVA e base de tensão para o gerador 6kV.
- Sabendo que a tensão no barramento 5 é de 15 kV $\angle 10^\circ$, calcule a potência a jusante do barramento 4.
- Admitindo que o trânsito de potência de 3 para 6 é de 657 kVA $\angle 10^\circ$, qual é a tensão que se deve impor no barramento 6.



$$S_1 = 2 \text{ MVA} \quad \text{arc cos} \gamma 0,6 \\ S_2 \text{ reactiva} = 543 \text{ kVAR}$$

$$5 \text{ MVA} \\ T1 5,5/31,5 \text{kV} \\ x=20\%$$

$$5 \text{ MVA} \\ G 6 \text{kV} \\ x=10\%$$

$$2,5 \text{ MVA} \\ T2 x=10\% \\ 32/14 \text{kV}$$

1.8. Considere o esquema unifilar representado na figura, correspondendo a um sistema trifásico simétrico, à frequência de 50 Hz.

- a) Apresente o esquema equivalente em p.u.
 - b) Calcule a tensão no barramento 3, assim como a potência a jusante do mesmo barramento, admitindo que a tensão no barramento 5 é de 6,1 kv.
 - c) Calcule as perdas activas a jusante do barramento 3.

$$S: 6 \text{ kV} \quad x' = 10\% \quad T1: 60/30 \text{ kV} \quad x_F = 3,5\%$$

2,5 MVA 2,5 MVA


T2: $x_f = 5\%$ T3: $x_f = 4,1\%$

6/31,5kv 30/6 kv

$$z_1 = z_2 = 0,3621 + j0,5151 \Omega \quad z_3 = 0,5325 + j0,7575 \Omega \quad z_4 = 0,0884 + j0,0281 \Omega$$

$$S_1 = 0,5 \text{ MVA} (\cos \varphi = 0,8 \text{ ind.}) \quad S_3 = 2,5 \text{ MVA} (\cos \varphi = 0,8 \text{ ind.})$$
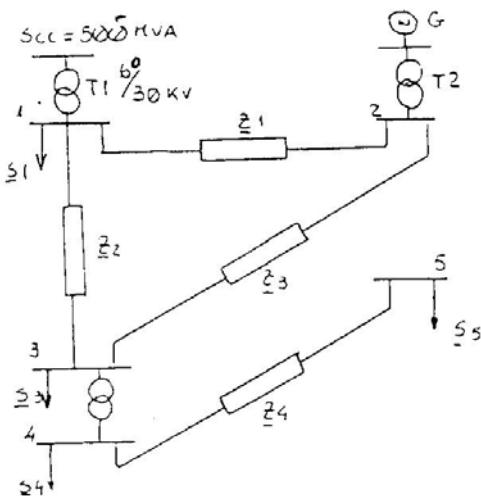
$$S_4 = 875 \text{ kVA} (\cos \varphi = 0,8 \text{ ind.}) \quad S_5 = 1,5 \text{ MVA} (\cos \varphi = 0,6 \text{ ind.})$$



Resultados

- 1.1. $\underline{U}_A = 19,7 \angle 15^\circ, 62 \text{ kV}$
- 1.2. $\underline{U}_A = 21,7 \angle 15^\circ, 62 \text{ kV}$
- 1.3. $\underline{U}_A = 19,93 \angle 15^\circ, 54 \text{ kV}$
- 1.4. b) $\underline{U}_1 = 28,09 \angle -1^\circ, 23 \text{ kV}$ c) $P_1 = 13,9 \text{ MW}$ $Q_1 = 36,8 \text{ Mvar}$
- 1.5. a) 44 MW c) $I_1 = 227,1 \angle -39^\circ, 98 \text{ A}$
- 1.6. a) 35+; 21 MW/Mvar c) 33,5+; 20,3 MW/Mvar
d) $4,59 \angle -28^\circ, 53 \text{ kA}$ e) $82,3 \angle 33^\circ, 63 \text{ MVA}$
- 1.7. b) $0,2 \angle 37^\circ, 19 \text{ MVA}$ c) $34,44 \angle -0^\circ, 15 \text{ kV}$
- 1.8. b) $\underline{U}_3 = 31,437 \angle 1^\circ, 29 \text{ kV}$ $\underline{S} = 4,897 \angle 42^\circ, 59 \text{ MVA}$
c) 5,35 kW