
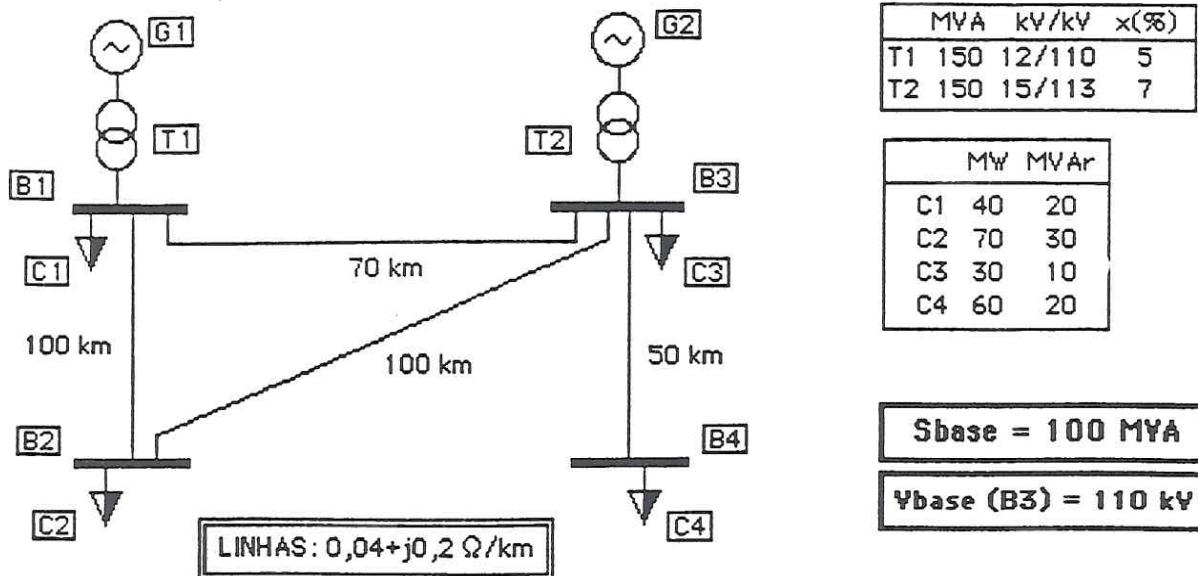


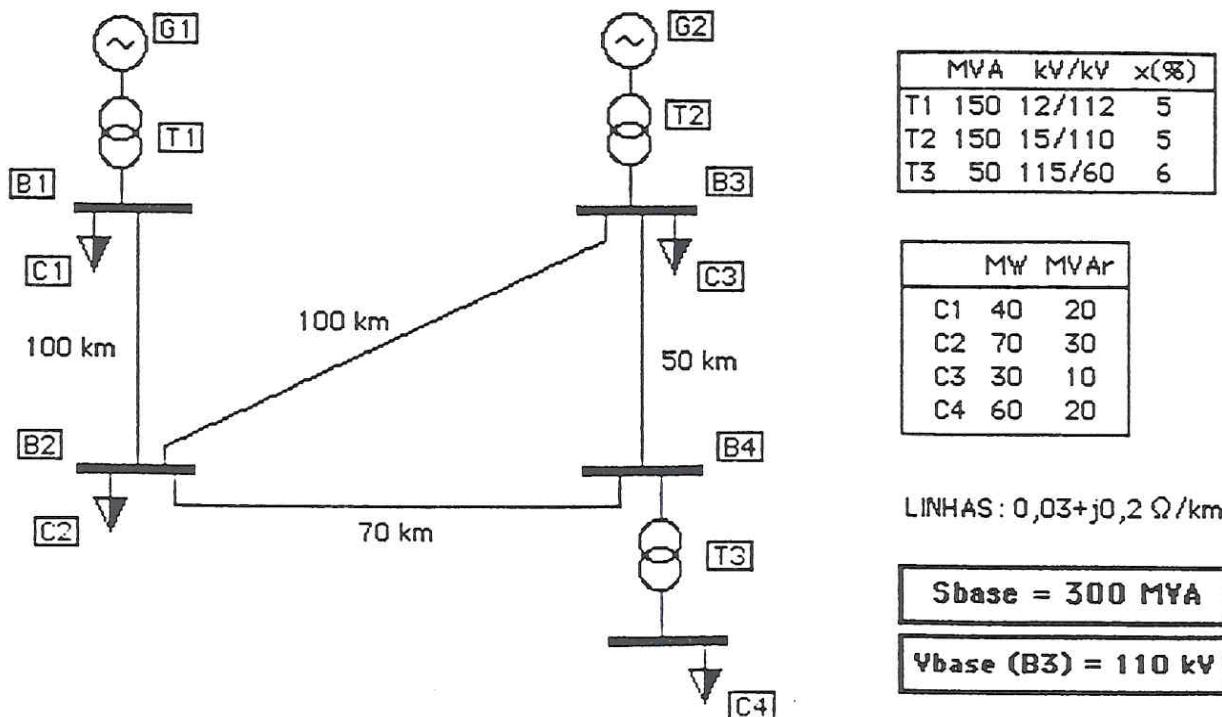1. a) Apresente o diagrama em p.u. para o sistema representado na figura.  
 b) Considere  $V_1=V_3=1.01$  pu,  $P_{G1}=120$  MW. Classifique os barramentos, justificando.  
 c) Calcule o trânsito de potência activa em todas as linhas, com recurso ao modelo linearizado (DC).  
 d) Com base nos resultados da alínea anterior, calcule o valor da tensão (módulo e fase) no gerador 2.

(Apresente os resultados no S.I. de unidades)




2. a) Apresente o diagrama em p.u. para o sistema.  
 b) Faça a classificação dos barramentos, com base nos seguintes valores:  $V_1=V_2=1.01$  pu,  $P_{G1}=90$  MW.  
 c) Utilize o modelo linearizado (DC) para obter o trânsito de potência em todas as linhas.  
 (Apresente os resultados no S.I. de unidades)  
 d) Calcule o valor da corrente absorvida pela carga C4.




3. a) A carga activa de B1 tem valor médio de 40 MW e  $\text{tg } \varphi = 1/3$ , com utilização da ponta de 5840 h. Calcule C1, valor máximo da carga (activa e reactiva).  
 b) Fizeram-se medidas de potência máxima e energia consumida em B2, em períodos diários (24h). Ajuste os valores à expressão  $P_{\max} = k \sqrt{E}$  e use o resultado para estimar C2 (carga activa e reactiva), correspondente a 500 MWh, supondo  $\text{tg } \varphi = 1/3$ .

$P_{\max} (\text{MW})$	20	35	26	32	40
$E (\text{MWh})$	240	670	400	600	820


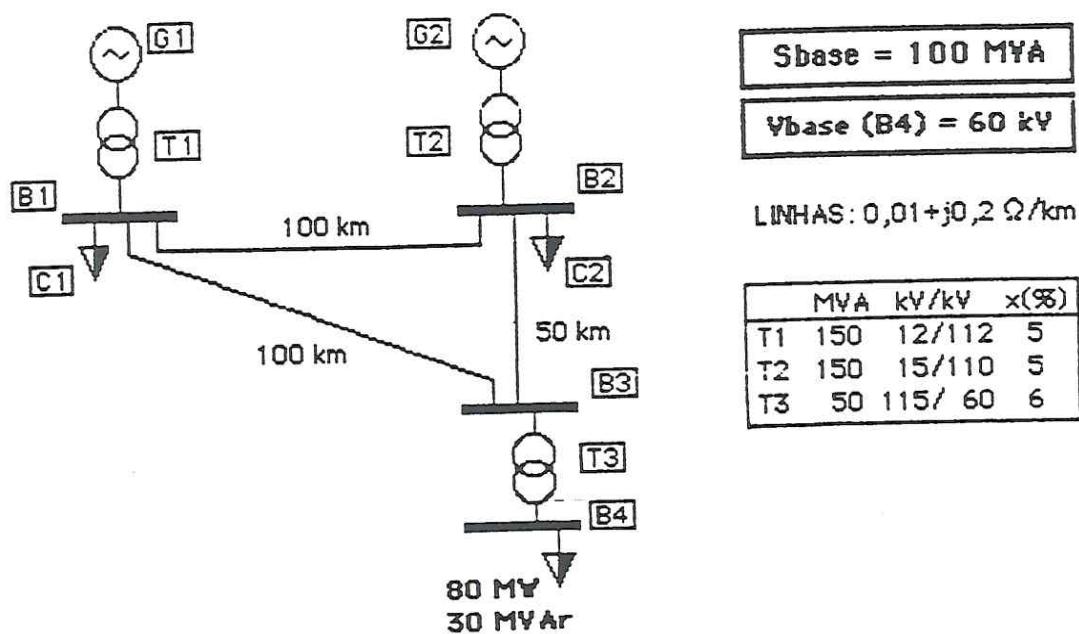
- c) Utilize o modelo linearizado (DC) para obter o trânsito de potências activas em todas as linhas.



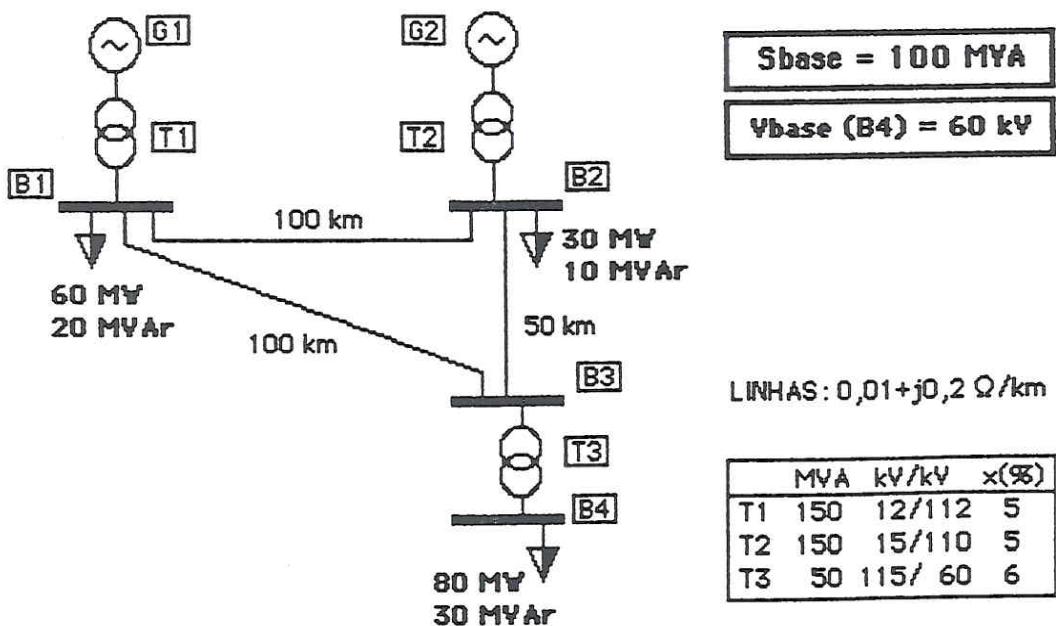4. a) Na central G1 estão instalados 200 MW, sendo a utilização anual da potência instalada de 5256 h, com um factor de carga de 0,8. Escreva o vector das potências injectadas em todos os barramentos;  
 b) Calcule a matriz de sensibilidades e utilize-a para obter o trânsito de potências nas linhas.




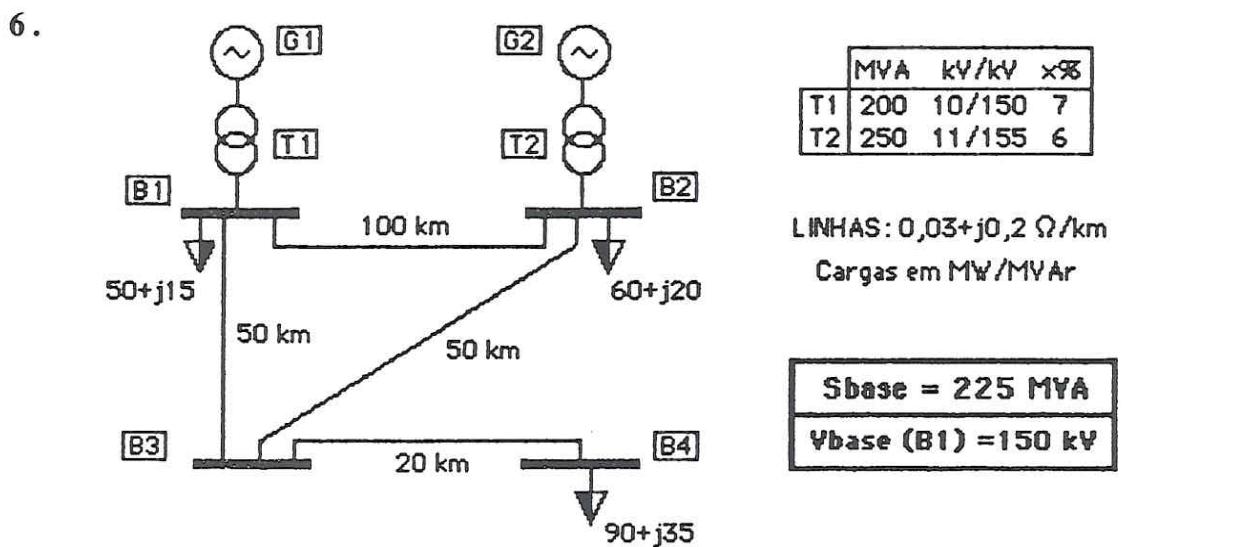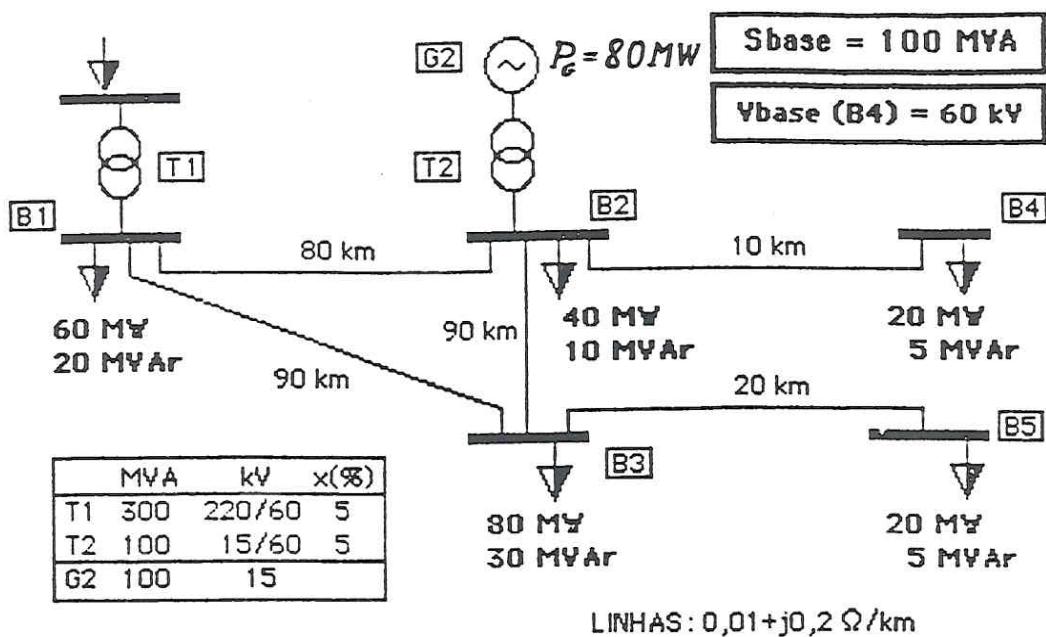5. a) Determine o vector das potências injectadas em todos os barramentos.  
 b) Calcule o trânsito de potências nas linhas.



- a) Apresente o diagrama em p.u. do sistema.  
 b) Sendo  $V_1=V_2=1.01$  pu,  $P_{G1}=200$  MW, faça a classificação dos barramentos, justificando.  
 c) Usando o modelo linearizado (DC), calcule o trânsito de potência activa na linha 2-3 para os seguintes valores de  $P_{G2}$ : 0, 100, 200 MW.  
 d) Determine o valor de  $P_{G2}$  para o qual é nulo o trânsito na linha 1-2.

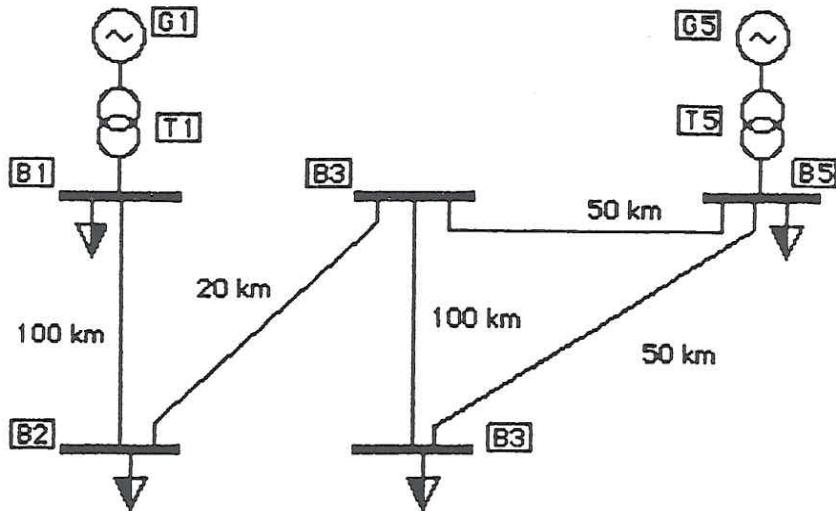- 7 .
- Apresente o diagrama em p.u para o sistema
  - Faça a classificação dos barramentos, com base nos seguintes valores  
 $V_1=V_5=1,015$  p.u.,  $P_{G1}=105$  MW
  - Utilize o modelo linearizado (DC) para obter o trânsito de potências em todas as linhas (em p.u.) tendo em conta o seguinte aspecto:  
 Deve usar, para o efeito, a matriz das sensibilidades
  - Admitindo que a linha 3-5 é desligada, determine o trânsito de potência em todas as linhas




$S_{base} = 225$ MVA	$V_{base} (B1) = 150$ kV
----------------------	--------------------------

LINHAS:  $0,03+j0,2 \Omega/km$

MVA	kV/kV	X %		MW	MVar
T1 200	10/150	5 %	C1	45	10
T5 300	12/155	6 %	C2	60	20
			C4	45	15
			C5	90	40

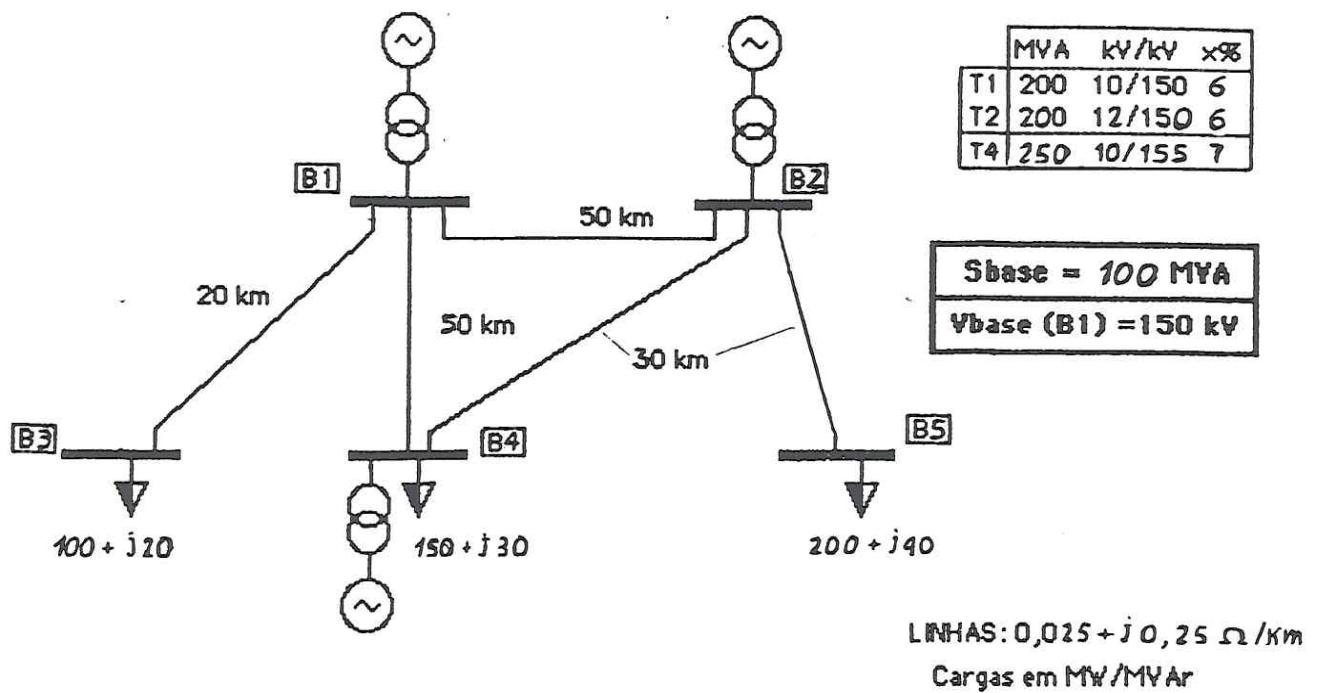- 8 .
- Apresente o diagrama em p.u. do sistema
  - Sendo  $V_1 = V_2 = V_4 = 1$ p.u.,  $P_{G1}=P_{G2}= 150$  MW, faça a classificação dos barramentos
  - Usando o modelo linearizado (DC) calcule o trânsito de potência activa em todas as linhas (em MW)
  - Admitindo que a linha 1-4 é desligada, determine os novos trânsitos de potência activa em todas as linhas (em p.u.)



LINHAS:  $0,025 + j0,25 \Omega/\text{km}$

Cargas em MW/MVAr